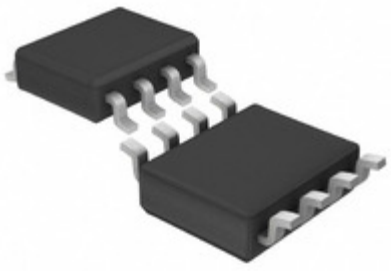

	<h2 style="color: red;">LT1999IS8-20#TRPBF</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	LT1999IS8-20#TRPBF
	Hersteller / Marke:	Linear Technology / Analog Devices
	Teil der Beschreibung:	IC OPAMP CURRENT SENSE 2MHZ 8SO
Datenblätter:	 LT1999IS8-20#TRPBF.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	LT1999IS8-20#TRPBF
Hersteller	Linear Technology / Analog Devices
Beschreibung	IC OPAMP CURRENT SENSE 2MHZ 8SO
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Linear - Verstärker -
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung, Single / Dual (±)	4.5 V ~ 5.5 V
Spannung - Eingangs-Offset	500µV
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Slew Rate	3 V/µs
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Ausgabotyp	-
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Zahl der Schaltkreise	1
Befestigungsart	Surface Mount
Strom - Versorgung	5.8mA
Strom - Ausgang / Kanal	40mA
Strom - Eingangsruhe	137.5µA
Verstärkertyp	Current Sense
-3db Bandbreite	2MHz

LT1999IS8-20#TRPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, LT1999IS8-20#TRPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, LT1999IS8-20#TRPBF Linear Technology / Analog Devices mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ LT1999IS8-20#TRPBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>LT1999IS8-50#TRPBF ADI (Analog Devices, Inc.) IC OPAMP CURR SENSE 1.2MHZ 8SO</p>	 <p>LT1999IS8-50#PBF Linear Technology IC OPAMP CURR SENSE 1.2MHZ 8SO</p>	 <p>LT1999IS8-10#TRPBF ADI (Analog Devices, Inc.) IC OPAMP CURRENT SENSE 2MHZ 8SO</p>	 <p>LT1999IS8-10#TRPBF Linear Technology IC OPAMP CURRENT SENSE 2MHZ 8SO</p>
 <p>LT1999IS8-20#PBF ADI (Analog Devices, Inc.) IC OPAMP CURRENT SENSE 2MHZ 8SO</p>	 <p>LT1999IS8-50#TRPBF Linear Technology IC OPAMP CURR SENSE 1.2MHZ 8SO</p>	 <p>LT1999MPMS8-10#PBF Linear Technology IC OPAMP CURR SENSE 2MHZ 8MSOP</p>	 <p>LT1999IS8-20#TRPBF ADI (Analog Devices, Inc.) IC OPAMP CURRENT SENSE 2MHZ 8SO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

LT1999IS8-20#TRPBF Linear Technology / Analog Devices	LT1999IS8-20#TRPBF Datenblatt	LT1999IS8-20#TRPBF-Datenblätter	LT1999IS8-20#TRPBF PDF	Linear Technology / Analog Devices LT1999IS8-20#TRPBF
LT1999IS8-20#TRPBF Electronic	LT1999IS8-20#TRPBF-Komponenten	LT1999IS8-20#TRPBF-Verteiler	LT1999IS8-20#TRPBF-Bild	LT1999IS8-20#TRPBF-Teil
LT1999IS8-20#TRPBF Preis	LT1999IS8-20#TRPBF Hersteller	LT1999IS8-20#TRPBF Bild	LT1999IS8-20#TRPBF Aktie	LT1999IS8-20#TRPBF Inventar
LT1999IS8-20#TRPBF Neu	LT1999IS8-20#TRPBF Original	LT1999IS8-20#TRPBF garantiert	LT1999IS8-20#TRPBF RFQ	LT1999IS8-20#TRPBF Online bestellen